

# 積體電路設計 HW3

B07901087 電機四 蔡沛洹

我將電路分做 6 cases，我接下來將對每一個 case 做解釋與附上 circuit

相等數字的個數

	a	b	c	d	e	說明
4	4	4	4	4	4	→ 有 4 ⇒ 抓 1 個
3	0	3	3	3	3	→ 有 3 ⇒ 抓 1 個
2	2	2	1	1	1	→ 有 2 ⇒ 抓 1 個
2	2	2	0	0	0	→ 有 2 ⇒ 抓 1 個
1	1	1	1	0	0	⇒ 有 1 ⇒ 取 max
1	1	0	0	0	0	⇒ 有 1 ⇒ 抓 1 個
0	0	0	0	0	0	⇒ 0 ⇒ 取 max


digital comparator

直接上


detect

主要有兩個電路：

 首先我們必須要有 equaler(equaler)，也就是比較兩數是否相同的電路。



 
然後我們必須要有過濾器(cntlAND)，也就是當 case 的條件符合再將答案送出，否則就輸出 0



題目給 5 個數(我令為  $a, b, c, d, e$ )，Equaler 共要用  $c5$  取 2 次，也就是 10 個，這樣我們就有所有數字的相等關係，接下來就用這 10 個結果去做以下的 case 的電路，其中一些較基本的 gate 我就忽略了！剩下的小 block 我放在 appendix。

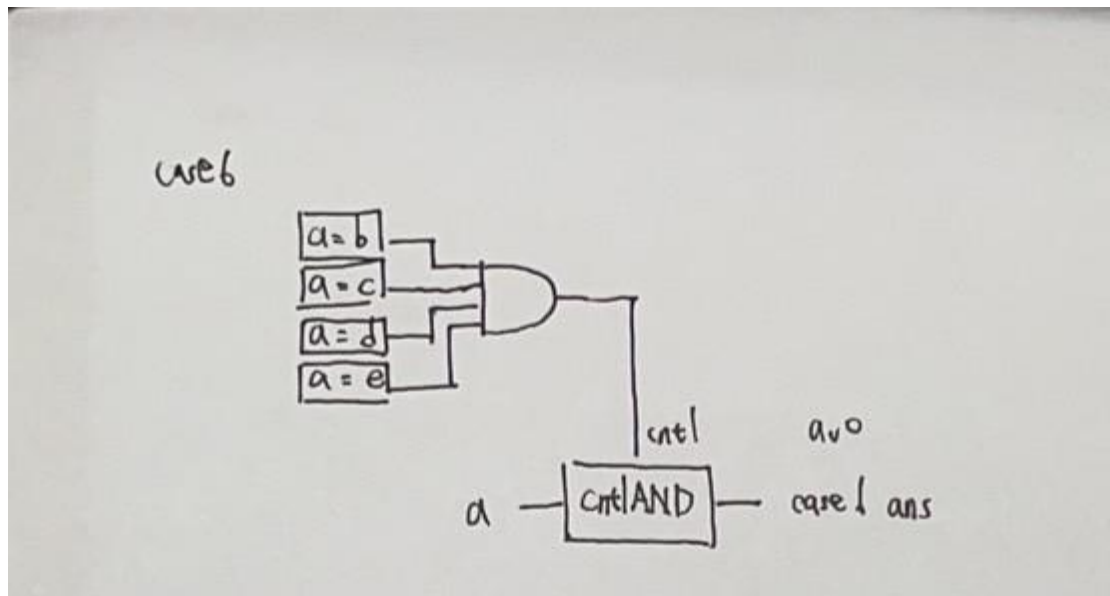
### Case6 全部的數字都相同

這裡是五個數字都相同的 case，所以取  $a=b, a=c, a=d, a=e$  做 AND，即可判斷是否為 case6，然後再用  $\text{cnt1AND}$  送出 case6 這邊的答案即可(若不成立就送 0，剩下的 case 也都是如此)



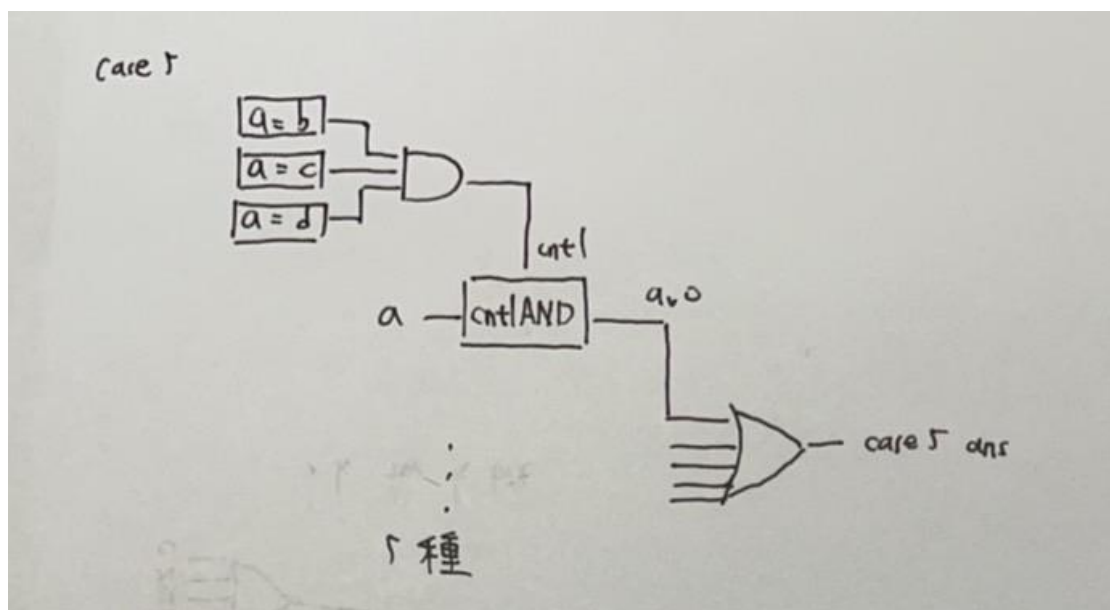
### Case5 4 個數字相同

這邊就考慮五種情況，看是哪一個數字不同，以  $(k1, k1, k1, k1, k2)$  為例，就取  $a=b, a=c, a=d$  做 AND，以此 control signal 去和  $a$  做  $\text{cnt1AND}$ ，輸出一個 subanswer，在這個 case 的最後，再用一個 OR5 把所有 subanswer 包起來



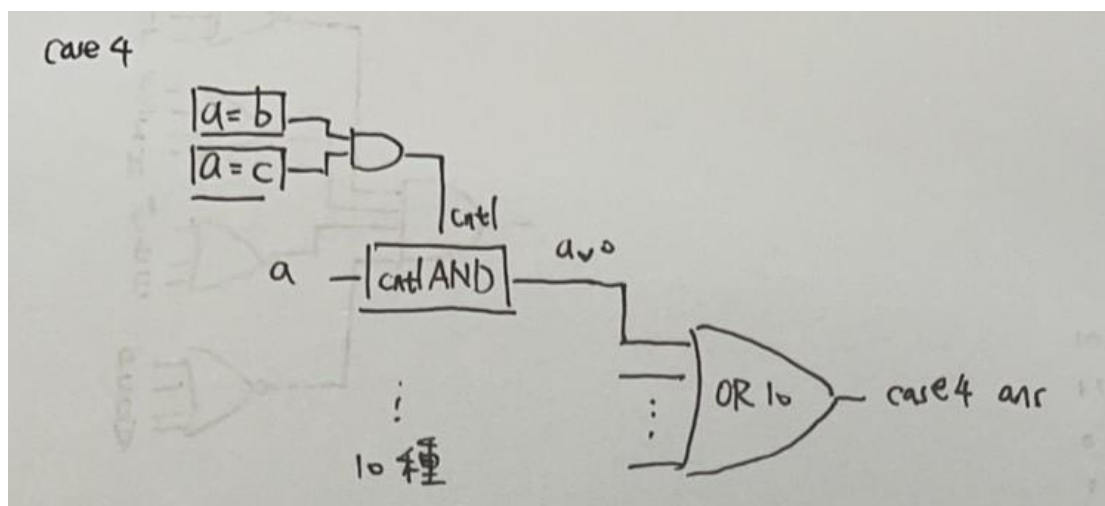
#### Case4 3 個數字相同


這邊需要考慮 10 個情況，也就是 c5 取 3，看哪三個數字相同。舉其中一個例子: (k1, k1, k1, k2, k3)，這邊我們就拿  $a=b$ ,  $a=c$  做 AND，然後以此為 control signal 和  $a$  做 cntlAND，輸出 subanswer。在最後，我們再用一個 OR10 把所有 subanswer 包起來



#### Case3 2 個數字相同，且有另兩個數字也相同(也就是有兩組)

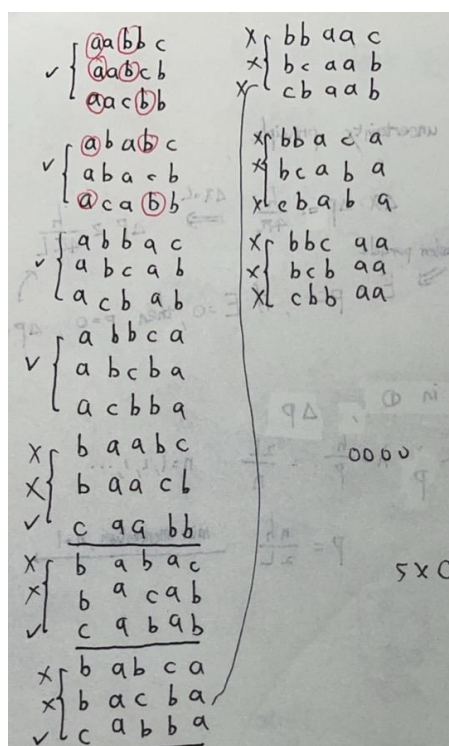


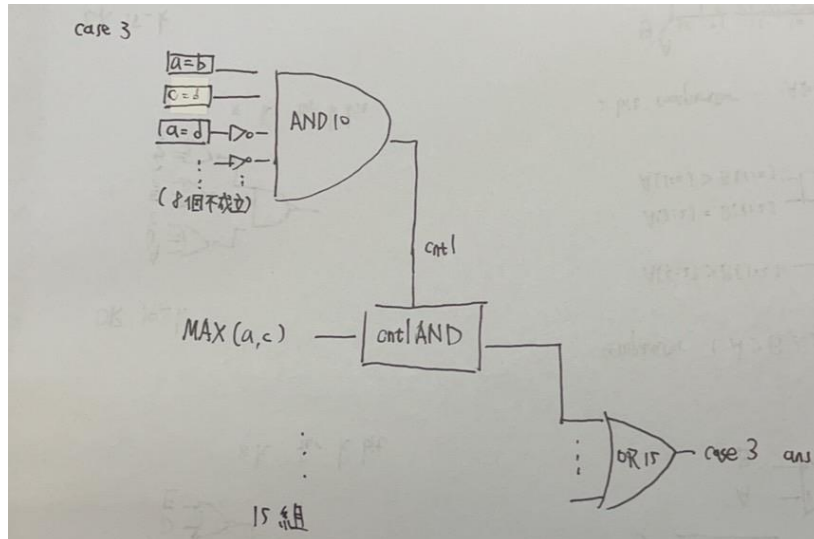在這個情況下有 15 個 cases，也舉其中一個 (k1, k1, k2, k2, k3) 為例，我們需要拿  $a=b$ ,  $c=d$  和剩下的所有 equaler 的結果的 bar 去做 AND10 (也就是在十個等號中只有兩個等號成立)，以此 control signal 去和  $\max(a, c)$  做 cntlAND，在最後用 OR15 把所有 subanswer 合起來



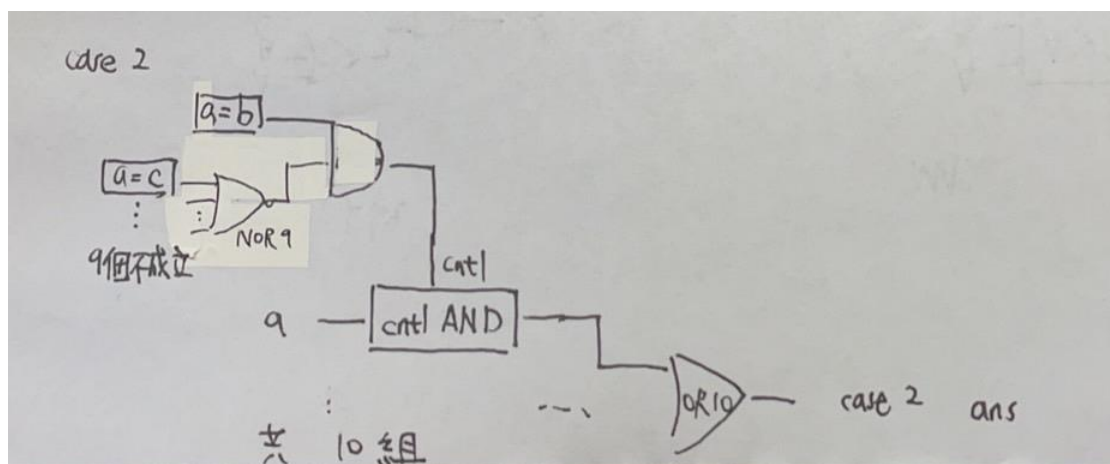
### Case2 2 個數字相同

這個情況下有 10 個 cases，也就是 c10 取 1，十個等號中只有一個等號成立，我在這裡的作法是先對不成立的 9 個等號去做 NOR9，再拿此結果和等號成立的 signal 去做 AND2，以此做為 control signal 去和等號成立的數字做 cnt1AND。最後用 OR10 把所有 subanswer 合起來。



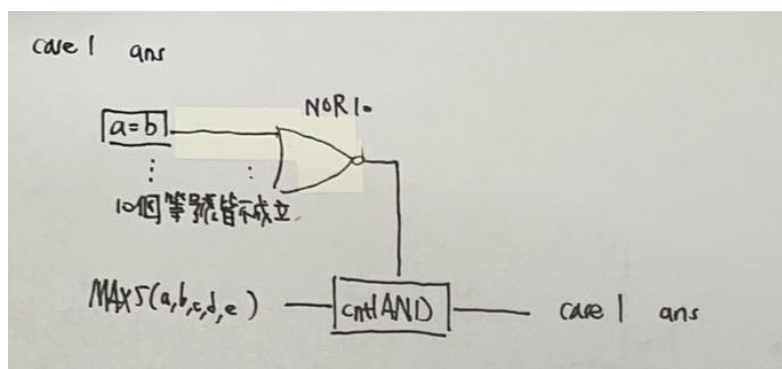
### Case1 沒有數字相同

做一個 NOR10 確定所有等號皆不成立，以此 control signal 去控制 MAX5 (也就是 max(a, b, c, d, e)) 是否要輸出。



在最後使用 OR6 把所有 case 的答案 OR 起來，得到電路的最終答案！

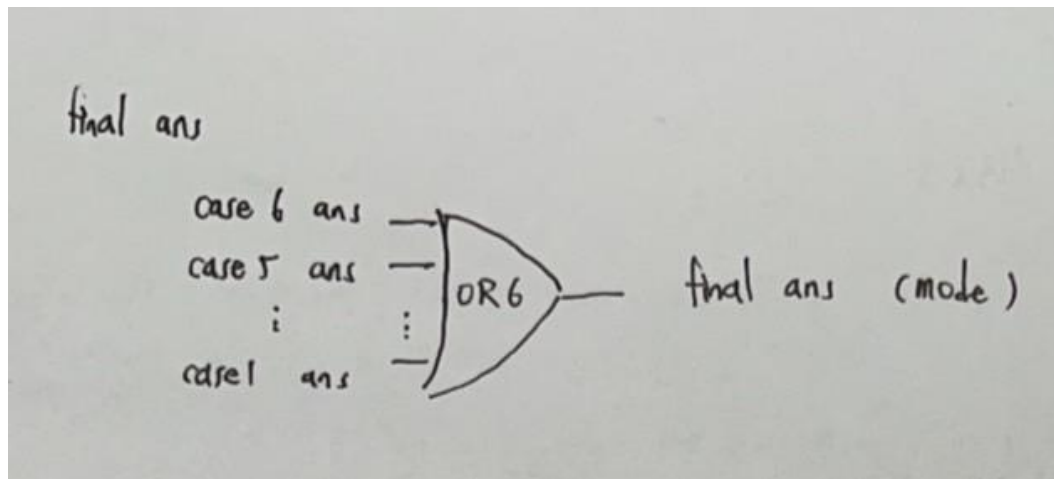

### Discussion: critical path 的尋找

我做出的第一版電路是 4ns，離 3 差了一點，我先去看 tb\_mode.v



```
70 always begin
71     #3
72     if (ans!=mode)
73         err3 = err3 + 1;
74     #1
75     if (ans!=mode)
76         err4 = err4 + 1;
77     #1
78     if (ans!=mode)
79         err5 = err5 + 1;
80     #1
81     if (ans!=mode)
82         err6 = err6 + 1;
83     #1
84     if (ans!=mode)
85         err7 = err7 + 1;
86     #1
87     if (ans!=mode)
88         err10 = err10 + 1;
89     #12
90     if (ans!=mode)
91         err20 = err20 + 1;
92     #1
93     i = i + 1;
94 end
```

發現這邊似乎就是輸出 error 的地方，所以我在 err3 裡面加一個 display 把 i 印出來，發現 i 都在 4000~6000，沒記錯的話應該都是 case3，而我 case3 原本是會先把 15 個 case 做 grouping 再輸出，這種做法似乎會讓 gate 的深度增加，再加上我覺得增加 input 對 delay 的影響是小於 gate 的，也就是說為了用 OR2、OR3 而先把電路做 subgroup，不如用 4-input 的 gate，而且只要兩層就能支援 16 input，所以我稍微改了一下，直接在 case3 輸出 15 個 subanswer 做 OR15，就讓 critical path < 3 了！




## APPENDIX :


### 基本電路圖

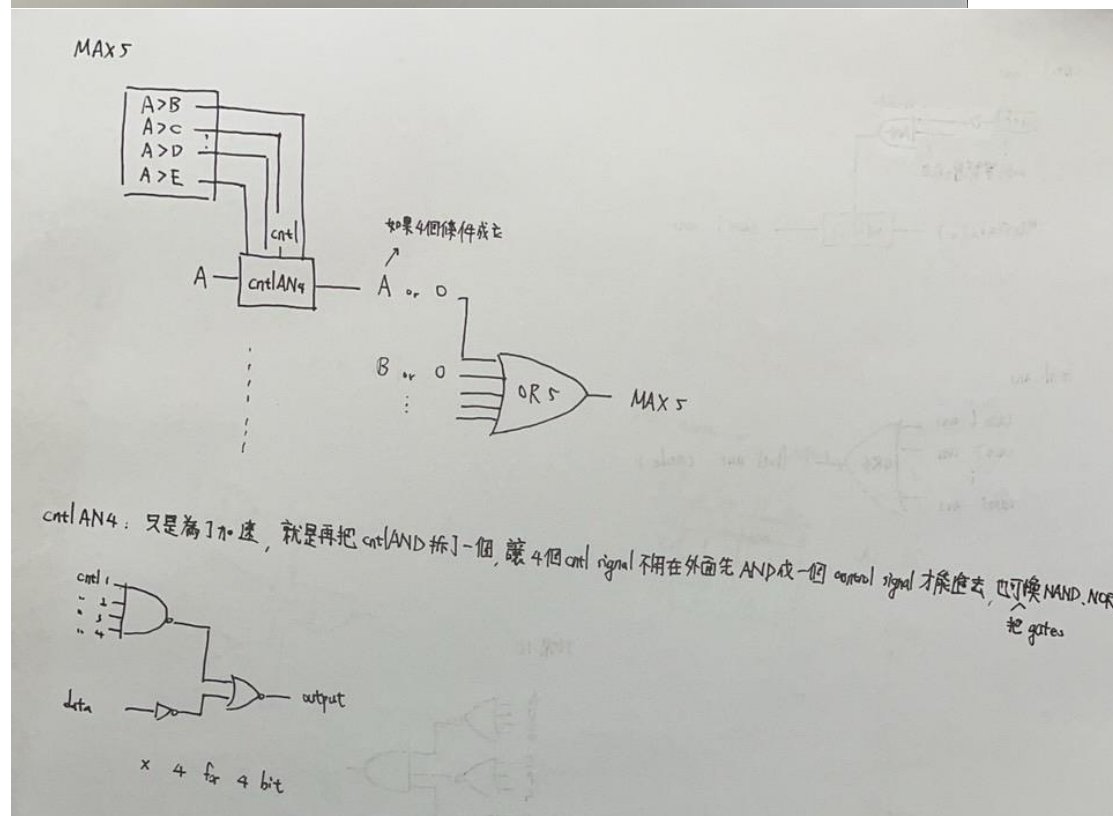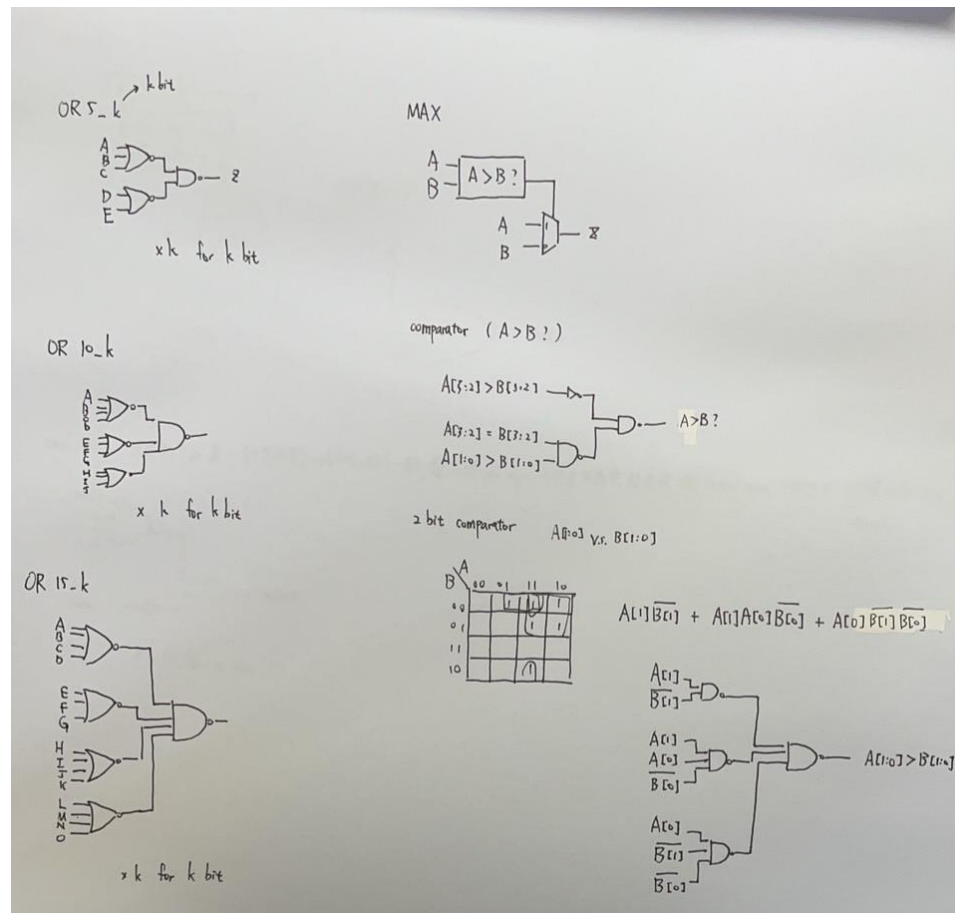

NOR 10

 

NOR 9

 

OR 6-k

